
circuitD solves for Vout of circuit D

uses `linsolve(A, b)` to solve for the output voltage in circuit D

```
function [Vout] = circuitD(Vin, h, R1, R4, C2, C3)

steps = length(Vin);

% initialize variables
Vc2 = zeros(1, steps);
Vc3 = zeros(1, steps);
i1 = zeros(1, steps);
i2 = zeros(1, steps);
i3 = zeros(1, steps);
V1 = zeros(1, steps);
Vout = zeros(1, steps);

% A matrix
A = [1, -1, -1, 0, 0, 0; % i1 - i2 - i3 = 0
     0, 0, R4, 0, 0, -1; % i3R4 - Vout = 0
     -R1, 0, 0, 1, -1, 0; % Vin - v1 - R1i1 = 0
     0, 0, 0, 1, 0, 0; % Vin = Vin,k
     0, 0, 0, 0, 1, 0; % V1 = Vc2,k, the voltage across
     capacitor 2 in circuit D is "V1"
     -R1, 0, 0, 1, 0, -1]; % Vin - Vout - R1i3 = Vc3,k

% computes model for circuit D
for i = 1:steps
    b = [0;
         0;
         0;
         Vin(i);
         Vc2(i);
         Vc3(i)];

    % x = [i1; i2; i3; Vin; V1; Vout];
    x = linsolve(A, b);

    i1(i) = x(1);
    i2(i) = x(2);
    i3(i) = x(3);
    V1(i) = x(5);
    Vout(i) = x(6);

    % Update equations for Vc2 and Vc3 in circuit D
    Vc2(i+1) = Vc2(i) + (h/C2)*(i2(i));
    Vc3(i+1) = Vc3(i) + (h/C3)*(i3(i));
end
end
```

Not enough input arguments.

Error in circuitD (line 6)

```
steps = length(Vin);
```

Published with MATLAB® R2020b